
 



Correction PCD4 ELP111: Circuits combinatoires

Section 3.1 : MUX à tout faire

 

Attention aux bits de poids fort et de poids faible !



 

Section 3.2 : Décodeur binaire / démultiplexeur

Soit un **décodeur binaire** à 2 entrées A_0 et A_1 et à 4 sorties S_0 , S_1 , S_2 , et S_3 tel qu'une seule sortie soit active à la fois et que le rang de la sortie active correspond à la valeur binaire présentée en entrée (ex : $A_0=A_1=0 \Rightarrow S_0=1$).

1. Etablir la table de vérité.
2. Réaliser ce décodeur à l'aide d'un démultiplexeur.

Table de vérité

Entrées		Sorties			
$A_1 (2^1)$	$A_0 (2^0)$	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


Figure A - Vue externe du demux avec les branchements nécessaires à la réalisation du décodeur.

Nous utilisons donc le demux en branchant Vcc (c'est à dire '1') sur son entrée, A₀ sur C0, et A₁ sur C1. Les sorties du demux, numérotées Y0 à Y3 dans la vue externe de la figure A, vont permettre de récupérer les sorties S0 à S3. Cet exercice illustre la section 2.4.2.1. mais avec une entrée active à 1 dans cet exercice.



Attention aux bits de poids fort et de poids faible ! Pour le codage binaire naturel, les indices les plus faibles correspondent toujours aux bits de poids les plus faibles et sont positionnés à droite.

Exemple : A₁A₀

Section 3.3 : comparateur de mots binaires

On souhaite réaliser un **comparateur** de deux mots de n bits (figure 1) $A = (A_n \cdots A_i \cdots A_1)$ et $B = (B_n \cdots B_i \cdots B_1)$

 


Figure. Symbole du comparateur

Fonctionnement du comparateur :

- Si l'entrée de validation (V) vaut 0, alors les trois sorties (Egal : E_n), (Supérieur : S_n) et (Inférieur : I_n) sont égales à 0.
- Si l'entrée de validation (V) vaut 1, alors :
 - $S_n = 1$ ssi $A > B$
 - $I_n = 1$ ssi $A < B$
 - $E_n = 1$ ssi $A = B$

Comparateur élémentaire

Dans un premier temps, on souhaite réaliser un comparateur élémentaire de deux mots de 1 bit ($n = 1$).

1. Etablir les équations des sorties S_1 , I_1 , et E_1 en fonction des entrées A_1 , B_1 , et V .
2. Dessiner le schéma de ce comparateur à partir d'opérateurs élémentaires (INV, NAND, AND, NOR, OR à 2, 3 ou 4 entrées).


$$S_1 = V \cdot A_1 \cdot \overline{B_1}$$

$$I_1 = V \cdot \overline{A_1} \cdot B_1$$

$$E_1 = V \cdot (A_1 \cdot B_1 + \overline{A_1} \cdot \overline{B_1}) = V \cdot (\overline{A_1 \oplus B_1})$$

Un exemple de réalisation à partir d'une NOR pour E_1 :
 
$$E_1 = V \cdot \overline{(A_1 \cdot \overline{B_1} + \overline{A_1} B_1)}$$



Extension à 2 mots de 2 bits

On souhaite maintenant étendre l'amplitude du comparateur à deux mots de 2 bits.

1. Etablir les équations de S_2 , I_2 , et E_2 en fonction des bits A_2 , A_1 , B_2 , B_1 , et de l'entrée de validation V
2. Concevoir le schéma de ce comparateur en associant des comparateurs élémentaires et un minimum d'opérateurs (NAND, AND, NOR, OR à 2, 3 ou 4 entrées).

Comparaison de 2 mots de 2 bits : $A > B$ ssi $[(A_2 > B_2) \text{ ou } (A_2 = B_2 \text{ et } A_1 > B_1)]$

$$S_2 = V(A_2 \cdot \overline{B_2} + A_2 B_2 A_1 \overline{B_1} + \overline{A_2} \overline{B_2} A_1 \overline{B_1}) = V(A_2 \cdot \overline{B_2} + A_1 \overline{B_1} (A_2 \oplus B_2))$$

$$I_2 = V(\overline{A_2} \cdot B_2 + \overline{A_1} B_1 (A_2 \oplus B_2))$$

$$E_2 = V(\overline{(A_2 \oplus B_2)})(\overline{A_1 \oplus B_1})$$

Remarque : on pourrait dresser la table de vérité et les tableaux de Karnaugh ; on obtiendrait alors :


$$S_2 = V(A_2 \cdot \overline{B_2} + A_1 \overline{B_1} \overline{B_2} + A_1 A_2 \overline{B_1})$$

$$I_2 = V(\overline{A_2} \cdot B_2 + \overline{A_1} B_1 B_2 + \overline{A_1} \overline{A_2} B_1)$$

$$E_2 = V \cdot (\overline{A_2 \oplus B_2})(\overline{A_1 \oplus B_1})$$

Les 2 solutions sont correctes, mais la seconde ne profite pas au maximum de la possibilité d'utiliser les comparateurs 1 bit.

Réalisation :

 

Généralisation (optionnel)

A partir des équations trouvées précédemment, établir les relations de récurrence ci-dessous :

$$S_n = f(S_{n-1}, A_n, B_n, V)$$

$$I_n = g(I_{n-1}, A_n, B_n, V)$$

$$E_n = h(E_{n-1}, A_n, B_n, V)$$

On déduit de la question précédente :

$$S_n = V \cdot A_n \cdot \overline{B_n} + S_{n-1}(\overline{A_n \oplus B_n})$$

$$I_n = V \cdot \overline{A_n} B_n + I_{n-1}(\overline{A_n \oplus B_n})$$

$$E_n = E_{n-1}(\overline{A_n \oplus B_n})$$

Pour E_n , le signal de validation (V) est déjà présent dans E_{n-1} .

Idem pour I_{n-1} , et S_{n-1} .

Section 3.4 : Fonction logique et assurance

- 1) Donner la table de vérité de la fonction logique f telle que f=1 si la police d'assurance n°15 est délivrée. On posera les variables d'entrée suivantes :

- P=1 si la police d'assurance n°10 est souscrite,
- S=1 si la personne est de sexe féminin,

- M=1 si la personne est mariée,
- A=1 si la personne est âgée de moins de 25 ans.

P	S	M	A	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

PS \ MA		00	01	11	10
00				1	1
01			1	1	1
11			1	1	1
10				1	1

$$f = SA + M$$

