

Correction PC ELP111 n°7: Additionneur binaire

Section 3.1 :

Addition

Rappels :

- La retenue sortante notée Carry n'est utilisée que dans le cas d'addition de nombres non signés codés en binaire naturel.
- Le bit de dépassement (OVR) est utilisée dans le cas de l'addition de nombres signés représentés en CA2 et lorsqu'il n'y a pas d'extension de bit de signe.

A	B	A+B	Carry	OVR
1100	0010	1110	0	0
1010	1001	0011	1	1
0010	0111	1001	0	1
0011	1111	0010	1	0

Ligne 1

$$\begin{array}{r}
 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + \quad \underline{0 \ 0 \ 1 \ 0} \\
 \hline
 0(C)1 \ 1 \ 1 \ 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 12 \text{ en binaire naturel, } -4 \text{ en CA2} \\
 2 \text{ en binaire naturel, } +2 \text{ en CA2} \\
 14 \text{ en binaire naturel, } -2 \text{ en CA2 sur 4 bits}
 \end{array}$$

Le résultat est correct sur 4 bits en CA2, il n'y a pas de dépassement de capacité

Ligne 2

$$\begin{array}{r}
 \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + \quad \underline{1 \ 0 \ 0 \ 1} \\
 \hline
 1(C)0 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 10 \text{ en binaire naturel, } -6 \text{ en CA2} \\
 9 \text{ en binaire naturel, } -7 \text{ en CA2} \\
 19 \text{ en binaire naturel (en utilisant Carry, C)} \\
 +3 \text{ en CA2 si on utilise le résultat sur 4 bits} \\
 \text{On a OVR} = 1 \text{ car le résultat n'est pas correct sur 4 bits en CA2}
 \end{array}$$

Ligne 3

$$\begin{array}{r}
 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + \quad \underline{0 \ 1 \ 1 \ 1} \\
 \hline
 0(C)1 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 2 \text{ en binaire naturel, } +2 \text{ en CA2} \\
 7 \text{ en binaire naturel, } +7 \text{ en CA2} \\
 9 \text{ en binaire naturel, } -7 \text{ en CA2 sur 4 bits}
 \end{array}$$

OVR = 1 car le résultat n'est pas correct sur 4 bits en CA2

Ligne 4

$$\begin{array}{r}
 0\ 0\ 1\ 1 \\
 +\ 1\ 1\ 1\ 1 \\
 \hline
 \end{array}$$

3 en binaire naturel, +3 en CA2
 15 en binaire naturel, -1 en CA2

$$\begin{array}{r}
 1(C)0\ 0\ 1\ 0
 \end{array}$$

18 en binaire naturel (en utilisant carry)
 +2 en CA2 sur 4 bits

OVR = 0 car le résultat est correct sur 4 bits en CA2

Soustraction


+A				+B				+A+(-B)				OVR
A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	S3	S2	S1	S0	
1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0

Section 3.2

Le demi-additionneur binaire est un circuit qui prend en entrée 2 nombres de 1 bit (A_k et B_k) et génère leur somme (S_k) et une retenue (C_k).

A_k	B_k	S_k	C_k
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 Le schéma ci-après représente la structure d'un "demi-additionneur binaire" :



A partir des informations ci-dessus, on souhaite réaliser un additionneur complet qui prenne en compte une retenue (C_{k-1}) générée à partir d'un étage précédent.

Section 3.2.1

C'est une addition de 3 bits, dont la somme est S_k et la retenue sortante est C_k

A_k	B_k	C_{k-1}	S_k	C_k
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1

1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_k = \overline{A_k} \overline{B_k} C_{k-1} + \overline{A_k} B_k \overline{C_{k-1}} + A_k \overline{B_k} \overline{C_{k-1}} + A_k B_k C_{k-1}$$

$$C_k = \overline{A_k} B_k C_{k-1} + A_k \overline{B_k} C_{k-1} + A_k B_k \overline{C_{k-1}} + A_k B_k C_{k-1}$$

Section 3.2.2

Tableau de Karnaugh de Sk

		Ak			

		0	1	0	1
Ck-1		1	0	1	0

		Bk			

Equation de Sk

$$S_k = C_{k-1} \oplus A_k \oplus B_k$$

La fonction logique de Sk est composée de 2 XOR, chacun étant présent dans le 1/2 additionneur. En effet, pour obtenir le résultat de la somme, nous devons tout d'abord sommer Ak et Bk puis le résultat de cette somme est sommé avec Ck-1.

Equation de Ck

Pour obtenir Ck, il faut manipuler sa 1ere forme canonique et faire apparaître le XOR.

Ainsi on peut remarquer que :

$$C_k = \overline{\overline{C_{k-1}} A_k B_k} + C_{k-1} \overline{\overline{A_k} B_k} + C_{k-1} A_k B_k + C_{k-1} A_k \overline{B_k}$$

$$C_k = A_k B_k (\overline{C_{k-1}} + C_{k-1}) + C_{k-1} (\overline{A_k} B_k + A_k \overline{B_k})$$

$$C_k = A_k B_k + C_{k-1} (A_k \oplus B_k)$$


Remarque : L'utilisation du tableau de Karnaugh donne un résultat correct de la fonction simplifiée égal à

$$C_k = A_k B_k + C_{k-1} B_k + C_{k-1} A_k$$

$$C_k = A_k B_k + C_{k-1} (A_k + B_k)$$


mais ne permet pas de ré-utiliser le matériel (c.a.d. les portes logiques) présent dans le 1/2 additionneur.

Section 3.2.3

 

L'identification de l'équation établie en question 3.2.2 nous montre que le bloc g est la fonction OU.


Section 3.2.4 :

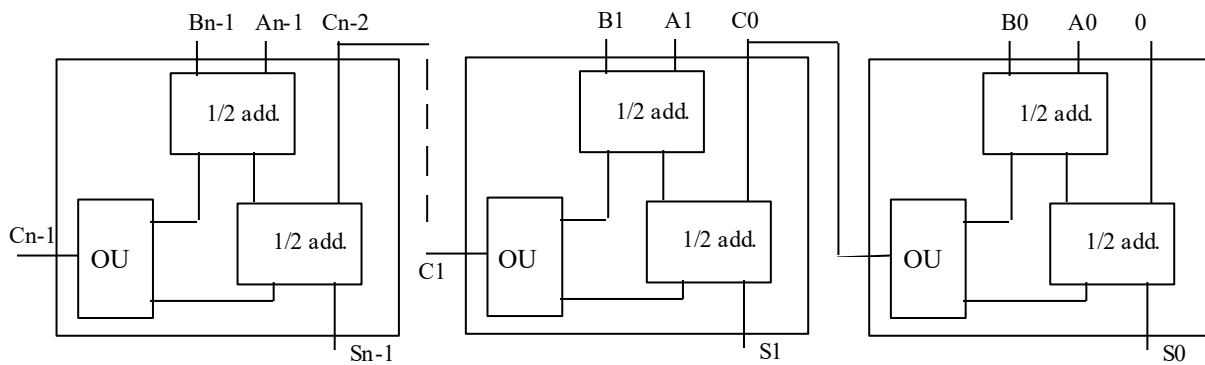

N.B. Le temps de calcul est proportionnel au nombre d'additionneurs élémentaires, à cause de la retenue propagée.

Section 3.2.5 :

Pour effectuer la soustraction $A - B$ il faut complémenter chacun des bits formant le nombre B à l'aide de portes OUEX, puis rajouter le nombre 1 par l'intermédiaire de l'entrée de retenue.

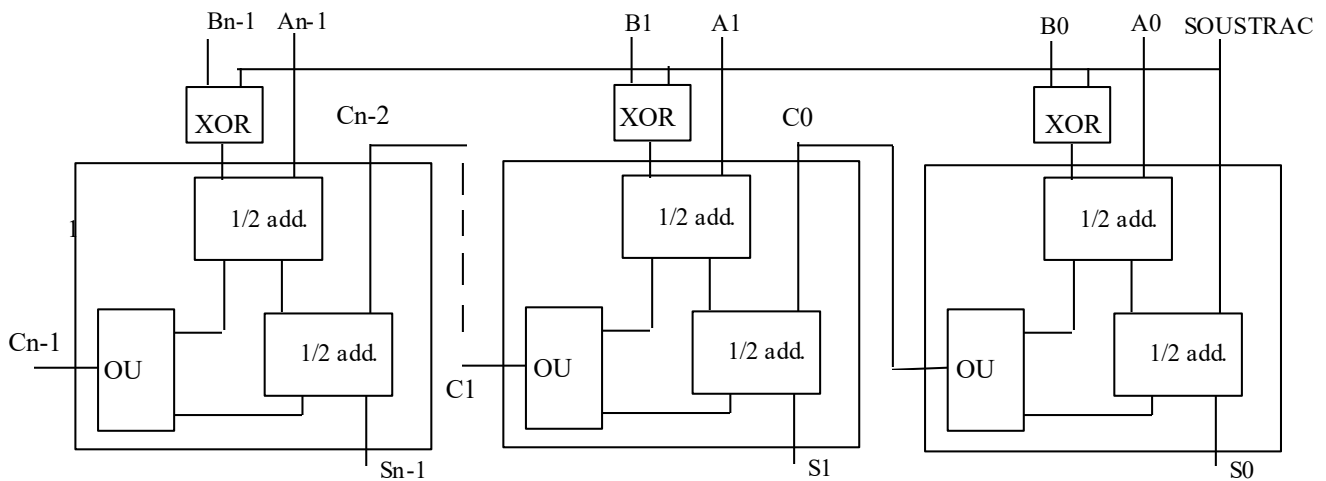

Section 3.2.6 :

Il y aura débordement de capacité quand les bits de signe des deux opérands à l'entrée de l'additionneur (c'est-à-dire les bits de poids fort (MSB) dans la représentation en complément à 2) sont égaux entre eux mais différents de celui du résultat S ($A_{n-1} = B_{n-1} \oplus SOUSTRAC \neq S_{n-1}$).

C_{n-2}	A_{n-1}	$B_{n-1} \oplus SOUSTRAC$	S_{n-1}	C_{n-1}	OVR
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0

Sur cette table nous voyons que pour obtenir ($A_{n-1} = B_{n-1} \oplus SOUSTRAC \neq S_{n-1}$), il faut que C_{n-2} soit différent de C_{n-1} d'où l'équation de l'indicateur OVR :

$$OVR = C_{n-2} \oplus C_{n-1}$$

d'où le schéma final :

